

Skupina A

Zostrojte kombinačnú logickú sieť funkcie $f(x, y, z) = xy + \overline{xz} \cdot y$ len pomocou dvojjstupových NAND.

Skupina B

Zostrojte kombinačnú logickú sieť funkcie $f(x, y, z) = (x + y) \cdot (\overline{x + z} + y)$ len pomocou dvojjstupových NOR.